

Exercice n° 4

$$\begin{aligned}
 1) \quad \underline{k(j\omega)} &= \frac{\underline{V_r}}{\underline{V_s}} = \frac{\frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2} \cdot \frac{1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}} \\
 &= \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{(1 + j\omega R_2 C_2) \left(1 + \frac{1}{j\omega R_1 C_1} \right) + \frac{R_2}{R_1}} \\
 &= \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{\left[1 + \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_1 C_2}{R_1 C_1} \right] + j \left[R_2 C_2 \omega - \frac{1}{R_1 C_1 \omega} \right]}
 \end{aligned}$$

(8i) $R_1 = R_2 = R$ et $C_1 = C_2 = C$:

$$\underline{k(j\omega)} = \frac{1}{3 + j \left[RC\omega - \frac{1}{RC\omega} \right]}$$