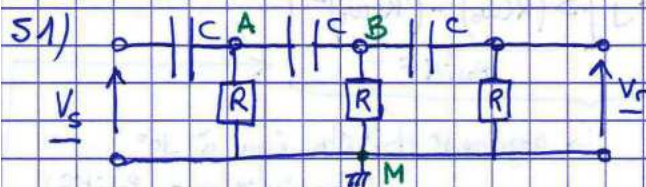


Exercice n°5



$$\underline{Z_{Bn}} = \underline{Z_R} // (\underline{Z_C} + \underline{Z_R}) = \frac{R \cdot (R + \frac{1}{j\omega C})}{2R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R(1+j\omega CR)}{1+2j\omega CR}$$

$$\underline{Z_{An}} = \underline{Z_R} // (\underline{Z_C} + \underline{Z_{Bn}})$$

$$\Rightarrow \underline{Z_{An}} = \frac{R \cdot (\frac{1}{j\omega C} + \underline{Z_{Bn}})}{R + (\frac{1}{j\omega C} + \underline{Z_{Bn}})} = \frac{R \cdot (1 + j\omega C \underline{Z_{Bn}})}{1 + j\omega C (R + \underline{Z_{Bn}})} = \frac{R \cdot (1 + \frac{jR\omega(1+jR\omega CR)}{1+2j\omega CR})}{1 + jR\omega C + \frac{jR\omega C(1+jR\omega CR)}{1+2j\omega CR}}$$

$$\Rightarrow \underline{Z_{An}} = \frac{R \cdot (1 + j3R\omega C + (jR\omega C)^2)}{(1 + jR\omega C) \cdot (1 + j3R\omega C)}$$

$$\underline{k(j\omega)} = \frac{V_r}{V_s} = \frac{V_r}{V_B} \cdot \frac{V_B}{V_A} \cdot \frac{V_A}{V_s} = \frac{R}{(R + \frac{1}{j\omega C})} \cdot \frac{\underline{Z_{Bn}}}{(\underline{Z_C} + \underline{Z_{Bn}})} \cdot \frac{\underline{Z_{An}}}{(\underline{Z_C} + \underline{Z_{An}})}$$